

6. סדרה ומקבילים - חשבון חשמל


החוקים הבסיסיים לחישוב זרמים ופוטנציאלים במערכת חשמלית, קבוצה (אנליזה)

1. חוק קירכוף

החוקים הבסיסיים לחישוב זרמים ופוטנציאלים במערכת חשמלית, קבוצה (אנליזה)


$$U = 12V \quad | \quad R_T = R_1 + R_2 = 10k\Omega + 5k\Omega = 15k\Omega \quad | \quad I = \frac{U}{R_T}$$
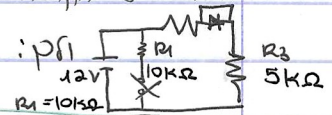
$$\Rightarrow I = \frac{12}{15} = 0.8mA$$




$$R_{2,4} = \frac{3 \cdot 6}{3+6} = \frac{18}{9} = 2k\Omega \quad | \quad R_T = 10+2=12k\Omega \quad | \quad I = \frac{U}{R_T} = \frac{12}{12} = 1mA$$
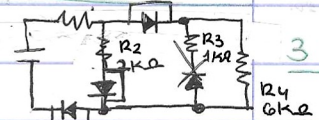
$$I_{R4} = I \cdot \frac{R_2}{R_2+R_4} = 1 \cdot \frac{3}{9} = \frac{1}{3} = 0.333mA$$



3. חוק קירכוף

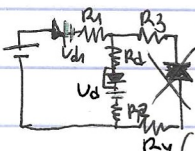

$$U = E - U_{d1} - U_{d2} = 12 - 0.7 - 0.7 = 10.6V \quad | \quad R_T = R_1 + R_{d2} + R_2 = 10.6k\Omega \quad | \quad I = \frac{10.6}{10.6} = 1mA$$

$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{9.3}{3.1} = 3mA = I_{M1}$$

$$E - U_{d1} = R_1 \cdot I_{M1} + R_{d1} \cdot I_{M1} + R_2 \cdot (I_{M1} + I_{22}) + R_4 \cdot (I_{M1} + I_{33})$$

$$0 = R_2 \cdot (I_{M1} + I_{22}) + R_3 \cdot I_{22}$$

$$U_{d2} = R_4 \cdot (I_{M1} + I_{33}) +$$

$$E = 9.3 + 0.75 + 9 + 3I_{22} + 1.5 + 0.5I_{33} + 0.65 \quad | \quad E = 21.2 + 3I_{22} + 0.5I_{33} \Rightarrow E = 21.2 + 5.4 - 0.8$$


$$0 = 9 + 5I_{22}$$

$$0.7 = 1.5 + 0.5I_{33}$$

$$I_{22} = \frac{-9}{5} = -1.8$$


$$I_{33} = -1.6$$

$$E = 15V$$

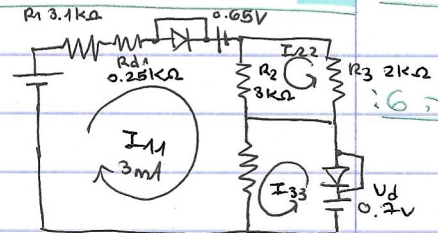

6. חוק קירכוף

$$\begin{cases} E_1 - D_1 = R_1 \cdot I_{M1} + R_2 \cdot (I_{M1} + I_{22}) & | \quad 9.3 = 2I_{M1} + I_{22} \\ D_2 = R_2 \cdot (I_{M1} + I_{22}) & | \quad 0.7 = I_{M1} + I_{22} \\ E_2 - D_1 - D_2 = 0.5I_{33} & | \quad 18.6 = 0.5I_{33} \end{cases}$$

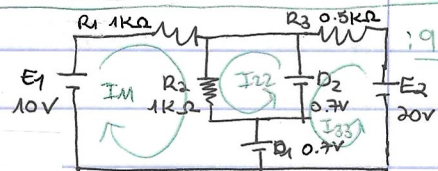

9. חוק קירכוף

$$3. \quad \begin{cases} 9.3 = 2I_{M1} + 0.7 - I_{M1} \Rightarrow I_{M1} = 8.6 \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} I_{22} = 0.7 - I_{M1} \quad | \quad I_{22} = 0.7 - 8.6 = -7.9 \end{cases}$$


$$1. \quad I_{33} = \frac{18.6}{0.5} = 37.2$$

$$I_{R1} = I_{M1} = 8.6mA \quad | \quad I_{D1} = I_{M1} + I_{33} = 45.8mA$$

$$I_{R2} = I_{M1} + I_{22} = 8.6 + (-7.9) = 0.7mA$$

$$I_{R3} = I_{33} = 37.2mA \quad | \quad I_{D2} = I_{33} - I_{22} = 45.1mA$$
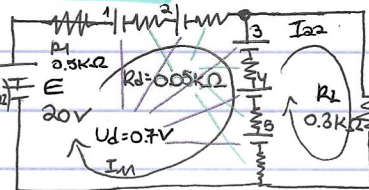
$$\begin{cases} E - U_{d1} - U_{d2} - U_{d3} - U_{d4} - U_{d5} = (R_1 + R_{d1} + R_{d2})I_{M1} + (R_3 + R_4 + R_5)(I_{22} - I_{M1}) \\ U_{d3} + U_{d4} + U_{d5} = (R_5 + R_4 + R_3)(I_{22} - I_{M1}) + R_L \cdot I_{22} \end{cases}$$



10. חוק קירכוף

$$\begin{cases} 16.5 = 0.6I_{M1} + 0.15I_{M1} - 0.15I_{22} & | \quad 16.5 = 0.75I_{M1} - 0.15I_{22} \\ 2.1 = 0.15I_{22} - 0.15I_{M1} + 0.3I_{22} & | \quad 2.1 = 0.45I_{22} - 0.15I_{M1} \end{cases}$$

$$I_{M1} = \frac{16.5 + 0.15I_{22}}{0.75}$$

$$2.1 = 0.45I_{22} - 0.2(16.5 + 0.15I_{22})$$

$$2.1 = 0.45I_{22} - 3.3 - 0.03I_{22}$$

$$5.4 = 0.42I_{22}$$

$$I_{RL} = I_{22} = 12.857mA$$

$$I_{22} = 12.857mA$$

$$U_{RL} = I_{RL} \cdot R_L = 12.857 \cdot 0.3 = 3.85V$$

$$I_{M1} = 24.5714mA$$