

300 7 8 2 2 2

$$E_1 - V_{BE} - I_B \cdot R_B = 0$$


$$3 - 0.7 - 60 \cdot I_B = 0$$

$$2.3 = 60 I_B$$

$$I_B = 38.33 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 150 \cdot 0.03833 = 5.75 \text{ mA}$$
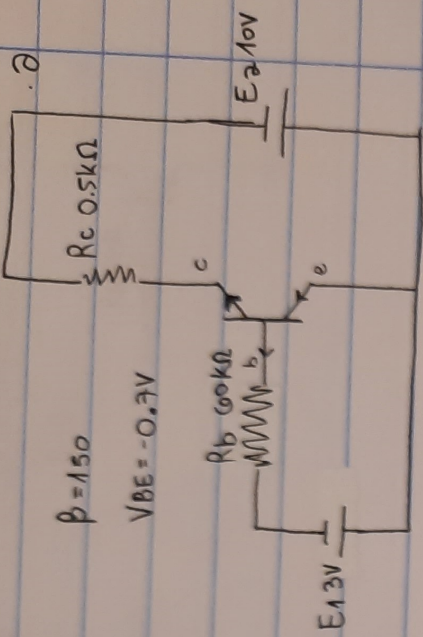
$$I_E = I_C + I_B = 0.03833 + 5.75 = 5.798 \text{ mA}$$



$$V_{BB} = R_B \cdot I_B + V_{BE}$$

$$5 = R_B \cdot I_B + 0.7$$

$$4.3 = R_B \cdot I_B$$


$$V_{CC} = R_C \cdot I_C + V_{CE}$$

$$12 = R_C \cdot 5 + 6$$

$$R_C = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{5}{150} = 0.033 \text{ mA}$$
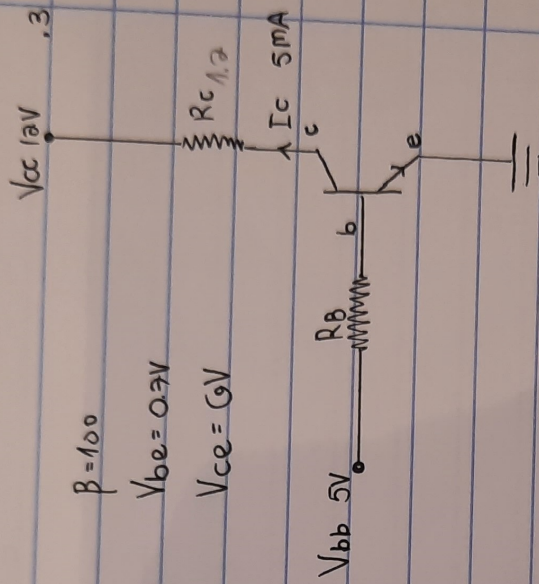
$$R_B = \frac{4.3}{0.033} = 130 \text{ k}\Omega$$



$$R_B = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{60 \cdot 10}{60 + 10} = 8.57 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} = V_{R2} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 20 \cdot \frac{10}{60 + 10} = 2.857 \text{ V}$$

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E$$

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_B (1 + \beta) \cdot R_E$$

$$2.857 = I_B \cdot 8.571 + 0.7 + 101 I_B \cdot 0.8$$

$$2.157 = 89.371 I_B$$

$$I_B = 0.024135 \text{ A}$$


$$I_C = \beta \cdot I_B = 0.024135 \cdot 100 = 2.4135 \text{ A}$$

$$I_E = I_B + I_C = 2.43766 \text{ A}$$

$$V_{CC} = R_C \cdot I_C + V_{CE} + I_E \cdot R_E$$

$$20 = 2.413 \cdot 2 + V_{CE} + 2.437 \cdot 0.8$$

$$V_{CE} = 13.224 \text{ V}$$

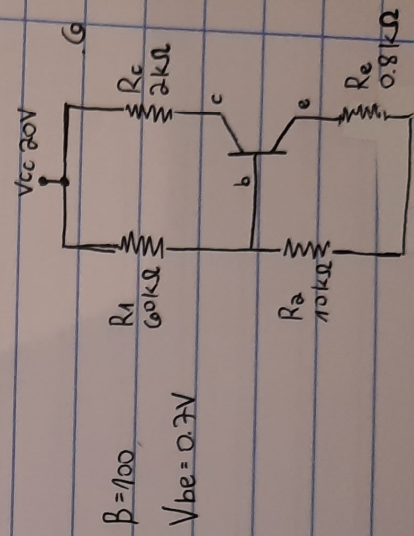



302

$$V_{be} = 0.7V$$

$$V_{ce(sat)} = 0.2V$$

$$\beta = 80$$

$R_b = 5k\Omega$

$V_{ce(s)}$

 $R_b = 5k\Omega$ 
$$\beta = 80$$
